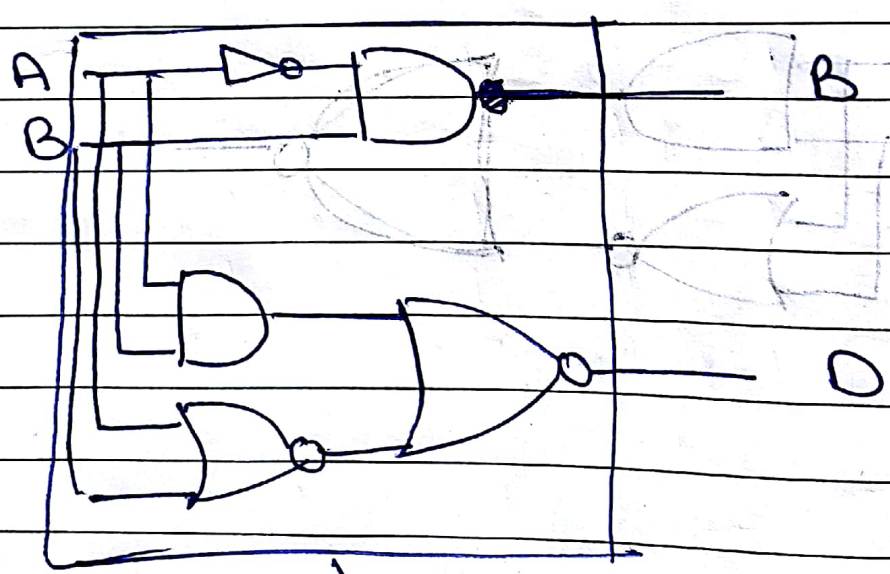


A	B	AND	NOT	OR	NOT
0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0

NOT	NOT	AND (B + NOT A)
0 1	1 1	0 0
0 1	1 0	0 1
0 0	1 1	1 0
1 0	0 0	1 0



1. Bit half subtractor.

